
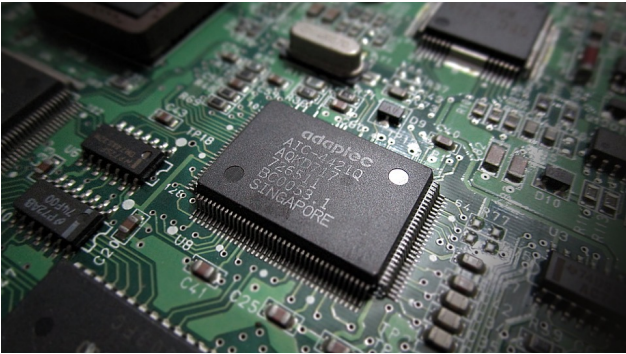


jelaskan pengertian gerbang logika

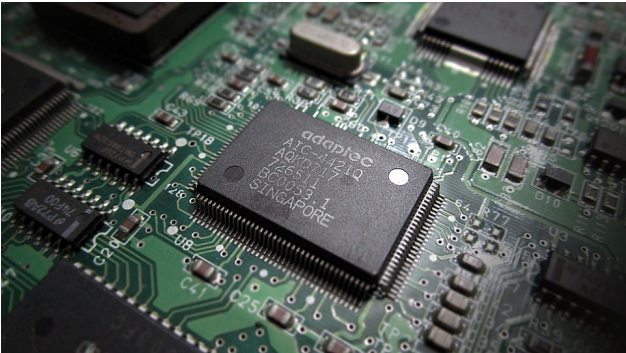








jawaban	kunci jawaban	skor	skor (guru)
	input, biner, boolean, matematika, output.	0	

jelaskan pengertian gerbang logika



jawaban	kunci jawaban	skor	skor (guru)
	input, biner, boolean, matematika, output.	0	

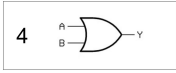
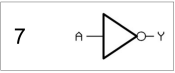
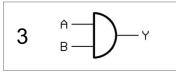
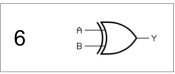
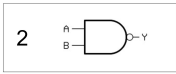
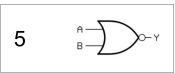
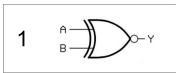
jelaskan identitas dari gerbang logika nomor 3 yang tertera pada gambar. Format jawawaban = nama gerbang, A-B=Y,A-B=Y,A-B=Y,dst.



jawaban	kunci jawaban	skor	skor (guru)
	AND, 0-0=0,0-1=0,1-0=0,1-1=1	0	








jelaskan identitas dari gerbang logika nomor 2 yang

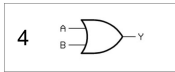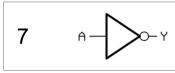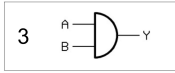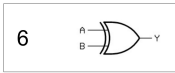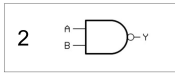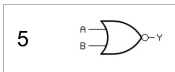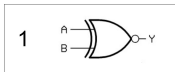tertera pada gambar. Format jawawaban = nama gerbang, A-B=Y,A-B=Y,A-B=Y,dst.










jawaban	kunci jawaban	skor	skor (guru)
	NAND, 0-0=1,0-1=1,1-0=1,1-1=0	0	

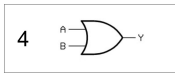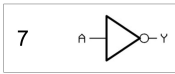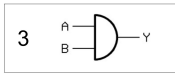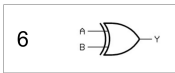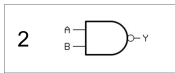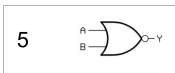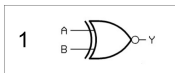jelaskan identitas dari gerbang logika nomor 4 yang tertera pada gambar. Format jawawaban = nama gerbang, A-B=Y,A-B=Y,A-B=Y,dst.










jawaban	kunci jawaban	skor	skor (guru)
	OR, 0-0=0,0-1=1,1-0=1,1-1=1	0	

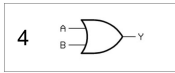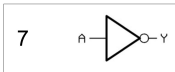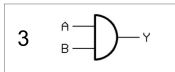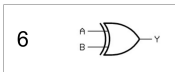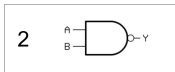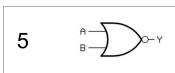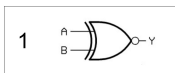jika kalian dihadapkan dengan adik kelas yang bertanya tentang cara kerja gerbang NOT, bagaimana kalian menjelaskan cara kerja gerbang tersebut secara simpel agar mudah dimengerti oleh adik kelasmu.




jawaban	kunci jawaban	skor	skor (guru)
	NOT,membalik,invert	0	

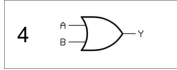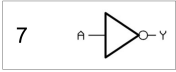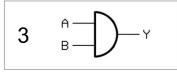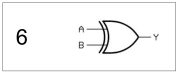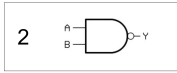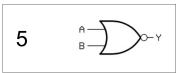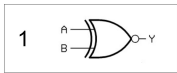jelaskan identitas dari gerbang logika nomor 5 yang tertera pada gambar. Format jawawaban = nama gerbang, A-B=Y,A-B=Y,A-B=Y,dst.




jawaban	kunci jawaban	skor	skor (guru)
	NOR, 0-0=1,0-1=0,1-0=0,1-1=0	0	

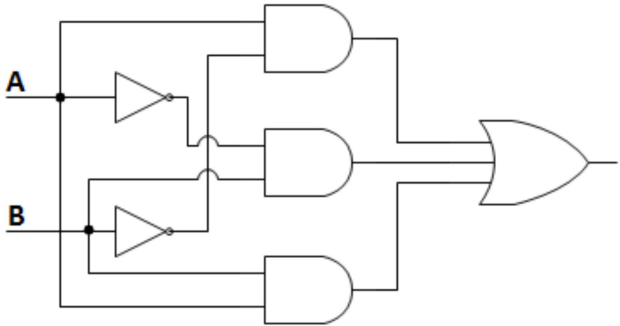berapa output dari rangkaian pada gambar tersebut jika A = 0 dan B = 1




jawaban	kunci jawaban	skor	skor (guru)
	1	0	

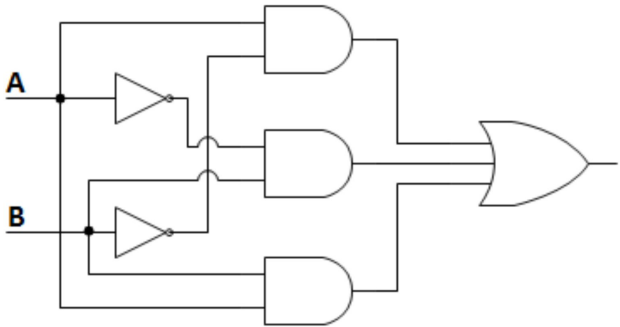berapa output dari rangkaian pada gambar tersebut jika A = 1 dan B = 1



jawaban	kunci jawaban	skor	skor (guru)
	1	0	

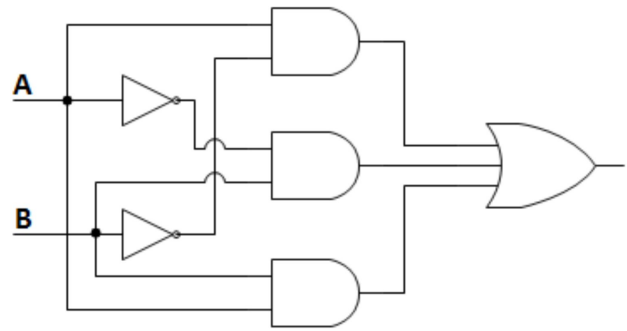berapa output dari rangkaian pada gambar tersebut jika A = 0 dan B = 0



jawaban

kunci jawaban

skor

skor
(guru)

0

0