

Nama : Arie Dwi Kusuma

NIS : 123456

Kode Soal : ZSM37








Mata uji : percobaan-#32-raw koreksi-Rkoreksi-variable zoom-navigasi soal baru- struktur soal-Topik@Ujian dasar elektronika kelas X

Total Nilai : 0
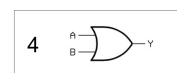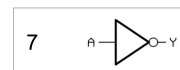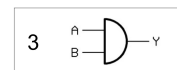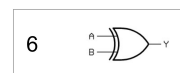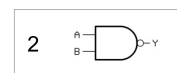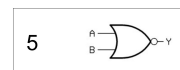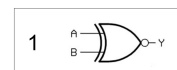
### soal 1

catatan soal : Pengetahuan dasar tentang materi masih kurang.  
20-51-42/2020-09-18

jelaskan identitas dari gerbang logika nomor 3 yang tertera pada gambar. Format jawaban = nama gerbang,  $A/B=Y$ ,  $A/B=Y$ ,  $A/B=Y$ , dst.



jawaban

kunci jawaban

skor

skor  
(guru)

gerbang AND,  
 $0/0=0, 0/1=0, 1/0=0, 1/1=1$








0

kata kunci  
AND,  $0/0=0, 0/1=0, 1/0=0, 1/1=1$
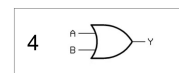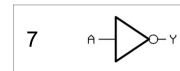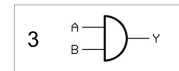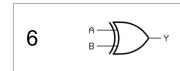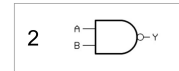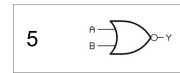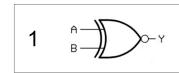
## soal 2

catatan soal : Pengetahuan dasar tentang materi masih kurang.  
20-51-42/2020-09-18

jelaskan identitas dari gerbang logika nomor 6 yang tertera pada gambar. Format jawawaban = nama gerbang,  $A/B=Y$ ,  $A/B=Y$ ,  $A/B=Y$ , dst.



jawaban

kunci jawaban

skor

skor  
(guru)

gerbang X/OR,  
 $0/0=0$ ,  $0/1=1$ ,  $1/0=1$ ,  $1/1=0$


0

kata kunci  
XOR,  $0/0=0$ ,  $0/1=1$ ,  $1/0=1$ ,  $1/1=0$

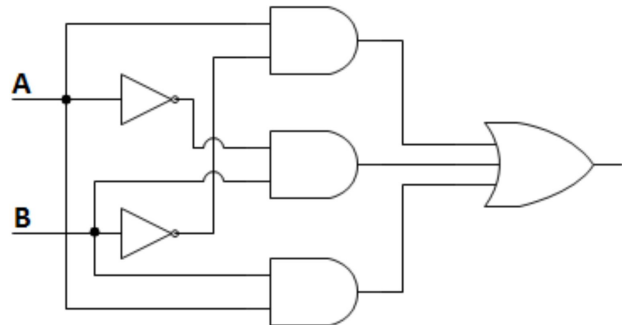soal 3

catatan soal : Pengetahuan dasar tentang materi masih kurang.  
20-51-42/2020-09-18

berapa output dari rangkaian pada gambar tersebut  
jika  $A = 1$  dan  $B = 1$



jawaban

kunci jawaban

skor

skor  
(guru)

1

0

kata kunci

1

