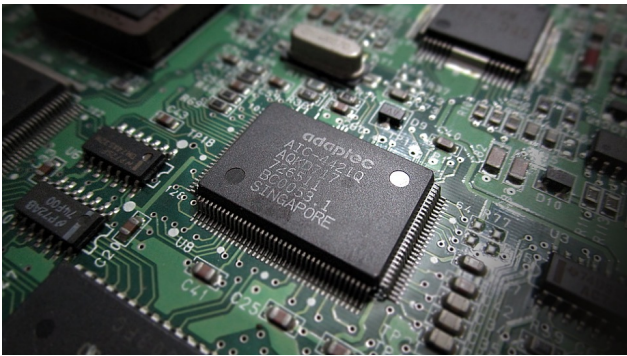


jelaskan pengertian gerbang logika



jawaban

kunci jawaban

skor

skor
(guru)

gerbang logika adalah entitas yang memproses masukan bilangan biner dengan teori matematika boolean	gerbang logika adalah sebuah entitas untuk melakukan pengolahan input bilangan biner yang menggunakan teori matematika boolean. kata kunci input, biner, boolean, matematika, output.	38.730 15873 0159	
---	---	-------------------------	--

jelaskan pengertian gerbang logika



jawaban

kunci jawaban

skor

skor
(guru)

gerbang logika adalah entitas yang memproses masukan bilangan biner dengan teori matematika boolean	gerbang logika adalah sebuah entitas untuk melakukan pengolahan input bilangan biner yang menggunakan teori matematika boolean. kata kunci input, biner, boolean, matematika, output.	38.730 15873 0159	
---	---	-------------------------	--

jelaskan pengertian gerbang logika



jawaban




kunci jawaban

skor

skor
(guru)








gerbang logika adalah entitas yang memproses masukan bilangan biner dengan teori matematika boolean	gerbang logika adalah sebuah entitas untuk melakukan pengolahan input bilangan biner yang menggunakan teori matematika boolean. kata kunci input, biner, boolean, matematika, output.	38.730 15873 0159	
---	---	-------------------------	--

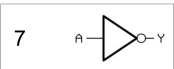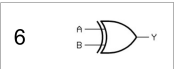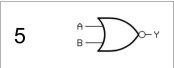jelaskan identitas dari gerbang logika nomor 5 yang tertera pada gambar. Format jawababan = nama gerbang, A-B=Y,A-B=Y,A-B=Y,dst.










jawaban	kunci jawaban	skor	skor (guru)
gerbang NOR,0-0=1,1-0=0,1-0=0,1-1=0	gerbang NOR, 0-0=1,0-1=0,1-0=0,1-1=0 kata kunci NOR, 0-0=1,0-1=0,1-0=0,1-1=0	80	

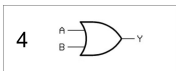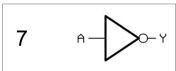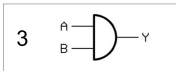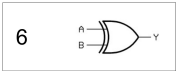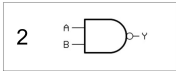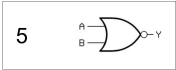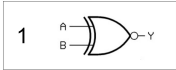jelaskan identitas dari gerbang logika nomor 6 yang tertera pada gambar. Format jawababan = nama gerbang, A-B=Y,A-B=Y,A-B=Y,dst.








jawaban	kunci jawaban	skor	skor (guru)
gerbang XOR, 0-0=0,1-0=1,0-1=1,1-1=0	gerbang X-OR, 0-0=0,0-1=1,1-0=1,1-1=0 kata kunci X-OR, 0-0=0,0-1=1,1-0=1,1-1=0	70	

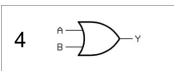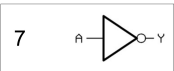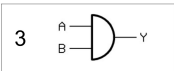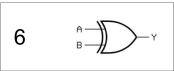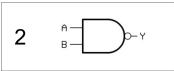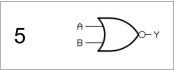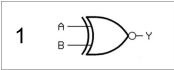jika kamu harus menghadapi adik kelas yang bertanya perbedaan antara gerbang AND dan gerbang OR, bagaimana kamu menjelaskan cara kerja keduanya agar adik kelasmu paham tentang cara kerja kedua gerbang tersebut.










jawaban	kunci jawaban	skor	skor (guru)
gerbang AND adalah gerbang yang menggunakan operasi perkalian, gerbang OR adalah gerbang yang menggunakan operasi penjumlahan	gerbang AND menggunakan operasi perkalian, gerbang OR menggunakan operasi penjumlahan. kata kunci AND,OR, perkalian, penjumlahan	40.909 09090 9091	

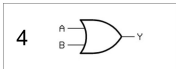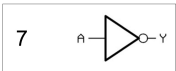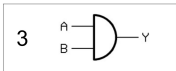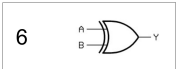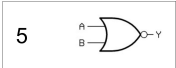jelaskan identitas dari gerbang logika nomor 2 yang tertera pada gambar. Format jawababan = nama gerbang, A-B=Y,A-B=Y,A-B=Y,dst.



jawaban	kunci jawaban	skor	skor (guru)
gerbang NAND, 0-0=1,1-0=1,0-1=1,1-1=0	gerbang NAND, 0-0=1,0-1=1,1-0=1,1-1=0 kata kunci NAND, 0-0=1,0-1=1,1-0=1,1-1=0	66.666 66666 6667	

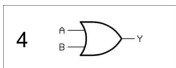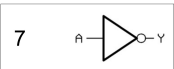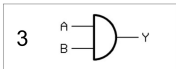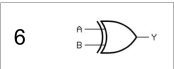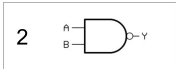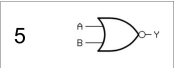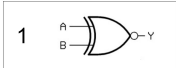jelaskan identitas dari gerbang logika nomor 1 yang tertera pada gambar. Format jawababan = nama gerbang, A-B=Y,A-B=Y,A-B=Y,dst.



jawaban	kunci jawaban	skor	skor (guru)
gerbang X-NOR, 0-0=1,1-0=0,0-1=0,1-1=1	gerbang X-NOR, 0-0=1,0-1=0,1-0=0,1-1=1 kata kunci X-NOR,0-0=1,0-1=0,1-0=0,1-1=1	84	

berapa output dari rangkaian pada gambar tersebut
jika A = 0 dan B = 0



jawaban

kunci jawaban

skor

skor
(guru)

0	0 kata kunci 0	0	
---	--------------------------	---	--

berapa output dari rangkaian pada gambar tersebut
jika A = 1 dan B = 0



jawaban

kunci jawaban

skor

skor
(guru)

1	1 kata kunci 1	100	
---	----------------------	-----	--

