

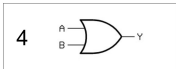


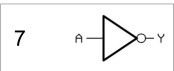jelaskan identitas dari gerbang logika nomor 7 yang tertera pada gambar.Format jawawaban = nama gerbang, A/B=Y,A=Y,dst.



jawaban	kunci jawaban	skor	skor (guru)
gerbang NOT,1=0,0=1	gerbang NOT, 0=1,1=0  kata kunci NOT,0=1,1=0	95	

jelaskan pengertian gerbang logika

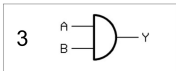

jawaban

kunci jawaban

skor

skor  
(guru)

<p>gerbang logika adalah entitas yang memproses masukan berupa bilangan biner dengan teori matematika boolean dan menghasilkan output</p>	<p>gerbang logika adalah sebuah entitas untuk melakukan pengolahan input bilangan biner yang menggunakan teori matematika boolean.</p> <p>kata kunci input,biner,boolean,matematika, output</p>	<p>87.486 97916 6667</p>	
---	---	----------------------------------	--

jelaskan pengertian gerbang logika



jawaban




kunci jawaban

skor

skor  
(guru)

<p>gerbang logika adalah entitas yang memproses masukan berupa bilangan biner dengan teori matematika boolean dan menghasilkan output</p>	<p>gerbang logika adalah sebuah entitas untuk melakukan pengolahan input bilangan biner yang menggunakan teori matematika boolean.</p> <p>kata kunci input,biner,boolean,matematika, output</p>	<p>87.486 97916 6667</p>	
---	---	----------------------------------	--

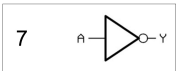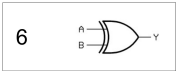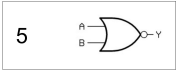jelaskan identitas dari gerbang logika nomor 2 yang tertera pada gambar. Format jawababan = nama gerbang, A/B=Y,A/B=Y,A/B=Y,dst.



jawaban	kunci jawaban	skor	skor (guru)
gerbang NAND, 0/0=1,1/0=1,0/1=1,1/1=0	gerbang NAND, 0/0=1,0/1=1,1/0=1,1/1=0  kata kunci NAND,0/0=1,0/1=1,1/0=1,1/1=0	96.428 57142 8571	

jika kalian dihadapkan dengan adik kelas yang bertanya tentang cara kerja gerbang NOT, bagaimana kalian menjelaskan cara kerja gerbang tersebut secara simpel agar mudah dimengerti oleh adik kelasmu.






jawaban	kunci jawaban	skor	skor (guru)
gerbang NOT adalah gerbang logika yang menggunakan prinsip membalik atau invert	gerbang NOT menggunakan sistem invert atau membalik masukan.  kata kunci NOT, membalik, invert	95.407 19696 9697	

jelaskan identitas dari gerbang logika nomor 5 yang tertera pada gambar. Format jawababan = nama gerbang, A/B=Y,A/B=Y,A/B=Y,dst.



jawaban	kunci jawaban	skor	skor (guru)
gerbang NOR, 0/0=1,1/0=0,0/1=0,1/1=0	gerbang NOR, 0/0=1,0/1=0,1/0=0,1/1=0  kata kunci NOR,0/0=1,0/1=0,1/0=0,1/1=0	96.428 57142 8571	

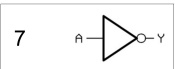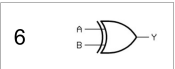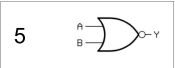jelaskan identitas dari gerbang logika nomor 6 yang tertera pada gambar. Format jawawaban = nama gerbang, A/B=Y,A/B=Y,A/B=Y,dst.



jawaban	kunci jawaban	skor	skor (guru)
gerbang X-OR XOR, 0/0=0,1/0=1,0/1=1,1/1=0	gerbang X/OR, 0/0=0,0/1=1,1/0=1,1/1=0  kata kunci X/OR,0/0=0,0/1=1,1/0=1,1/1=0	91.785 71428 5714	

berapa output dari rangkaian pada gambar tersebut  
jika A = 1 dan B = 0



jawaban

kunci jawaban

skor

skor  
(guru)

1	1 kata kunci 1	100	
---	----------------------	-----	--



berapa output dari rangkaian pada gambar tersebut  
jika A = 1 dan B = 1



jawaban

kunci jawaban

skor

skor  
(guru)

1	1  kata kunci 1	100	
---	--------------------------	-----	--

berapa output dari rangkaian pada gambar tersebut  
jika A = 1 dan B = 1



jawaban

kunci jawaban

skor

skor  
(guru)

1	1  kata kunci 1	100	
---	--------------------------	-----	--

