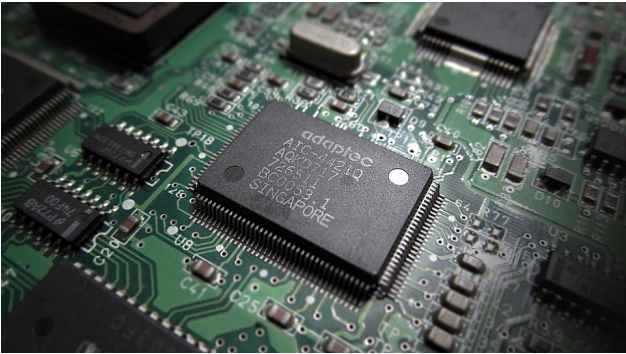


jelaskan identitas dari gerbang logika nomor 7 yang tertera pada gambar. Format jawaban = nama gerbang, A/B=Y, A=Y, dst.



jawaban	kunci jawaban	skor	skor (guru)
gerbang NOT, 1=0,0=1	gerbang NOT, 0=1,1=0 kata kunci NOT,0=1,1=0	100	

jelaskan pengertian gerbang logika



jawaban


kunci jawaban

skor

skor
(guru)

gerbang logika adalah entitas yang memproses input dengan menggunakan teori matematika boolean menjadi output	gerbang logika adalah sebuah entitas untuk melakukan pengolahan input bilangan biner yang menggunakan teori matematika boolean. kata kunci input,biner,boolean,matematika, output	83.793 45914 5022	
---	---	-------------------------	--

jelaskan pengertian gerbang logika

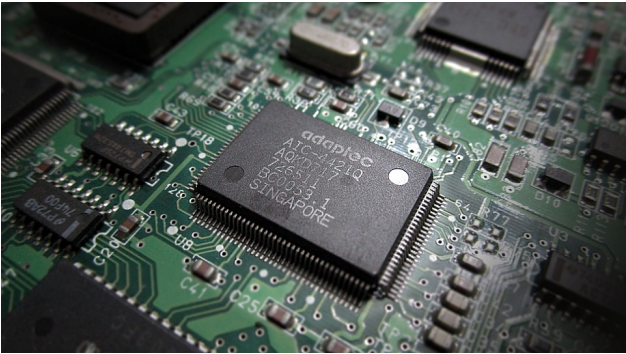

jawaban




kunci jawaban

skor

skor
(guru)








gerbang logika adalah entitas yang memproses input dengan menggunakan teori matematika boolean menjadi output	gerbang logika adalah sebuah entitas untuk melakukan pengolahan input bilangan biner yang menggunakan teori matematika boolean. kata kunci input,biner,boolean,matematika, output	83.793 45914 5022	
---	---	-------------------------	--

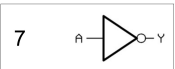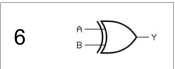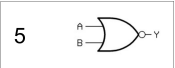jelaskan identitas dari gerbang logika nomor 2 yang tertera pada gambar. Format jawababan = nama gerbang, A/B=Y,A/B=Y,A/B=Y,dst.



jawaban	kunci jawaban	skor	skor (guru)
gerbang NAND, 0/0=1,1/0=1,0/1=1,1/1=0	gerbang NAND, 0/0=1,0/1=1,1/0=1,1/1=0 kata kunci NAND,0/0=1,0/1=1,1/0=1,1/1=0	100	

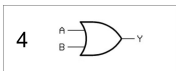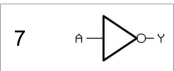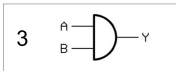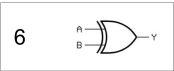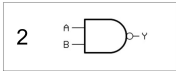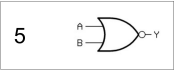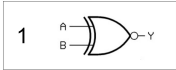jika kalian dihadapkan dengan adik kelas yang bertanya tentang cara kerja gerbang NOT, bagaimana kalian menjelaskan cara kerja gerbang tersebut secara simpel agar mudah dimengerti oleh adik kelasmu.






jawaban	kunci jawaban	skor	skor (guru)
gerbang NOT adalah gerbang yang menggunakan prinsip membalik atau invert	gerbang NOT menggunakan sistem invert atau membalik masukan. kata kunci NOT, membalik, invert	95.407 19696 9697	

jelaskan identitas dari gerbang logika nomor 5 yang tertera pada gambar. Format jawababan = nama gerbang, A/B=Y,A/B=Y,A/B=Y,dst.



jawaban	kunci jawaban	skor	skor (guru)
gerbang NOR, 0/0=1,1/0=0,0/1=0,1/1=0	gerbang NOR, 0/0=1,0/1=0,1/0=0,1/1=0 kata kunci NOR,0/0=1,0/1=0,1/0=0,1/1=0	100	

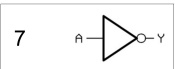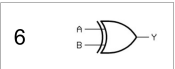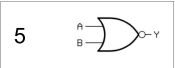jelaskan identitas dari gerbang logika nomor 6 yang tertera pada gambar. Format jawawaban = nama gerbang, A/B=Y,A/B=Y,A/B=Y,dst.



jawaban	kunci jawaban	skor	skor (guru)
gerbang XOR X-OR, 0/0=0,1/0=1,0/1=1,1/1=0	gerbang X/OR, 0/0=0,0/1=1,1/0=1,1/1=0 kata kunci X/OR,0/0=0,0/1=1,1/0=1,1/1=0	95.208 33333 3333	

berapa output dari rangkaian pada gambar tersebut
jika A = 1 dan B = 0



jawaban

kunci jawaban

skor

skor
(guru)

1	1 kata kunci 1	100	
---	--------------------------	-----	--

berapa output dari rangkaian pada gambar tersebut
jika A = 1 dan B = 1



jawaban

kunci jawaban

skor

skor
(guru)

1	1 kata kunci 1	100	
---	----------------------	-----	--

berapa output dari rangkaian pada gambar tersebut
jika A = 1 dan B = 1



jawaban

kunci jawaban

skor

skor
(guru)

1	1 kata kunci 1	100	
---	--------------------------	-----	--

