

Nama : Arie Dwi Kusuma

NIS : 123456

Kode Soal : ZSM37

Mata uji : percobaan-#32-raw koreksi-Rkoreksi-variable zoom-navigasi soal baru- struktur soal-Topik@Ujian dasar elektronika kelas X








Total Nilai : 5

### soal 1

catatan soal : Pengetahuan dasar tentang materi masih kurang.

14-31-54/2020-09-18

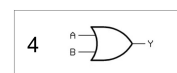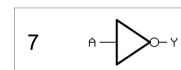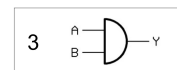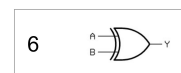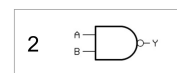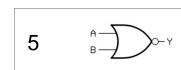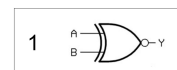jelaskan identitas dari gerbang logika nomor 3 yang tertera pada gambar. Format jawaban = nama gerbang,  $A/B=Y$ ,  $A/B=Y$ ,  $A/B=Y$ , dst.



jawaban

kunci jawaban

skor

skor  
(guru)

asdas

gerbang AND,  
 $0/0=0, 0/1=0, 1/0=0, 1/1=1$

8.1047

61904

7619








kata kunci

AND,  $0/0=0, 0/1=0, 1/0=0, 1/1=1$
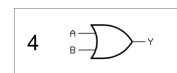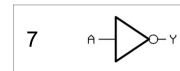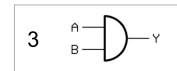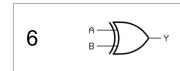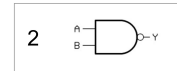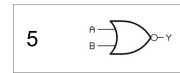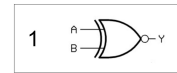
## soal 2

catatan soal : Pengetahuan dasar tentang materi masih kurang.  
14-31-54/2020-09-18

jelaskan identitas dari gerbang logika nomor 2 yang tertera pada gambar. Format jawawaban = nama gerbang,  $A/B=Y$ , $A/B=Y$ , $A/B=Y$ ,dst.



jawaban

kunci jawaban

skor

skor  
(guru)

asdad

gerbang NAND,  
 $0/0=1,0/1=1,1/0=1,1/1=0$


4.1714  
28571  
4286

kata kunci  
NAND, $0/0=1,0/1=1,1/0=1,1/1=0$

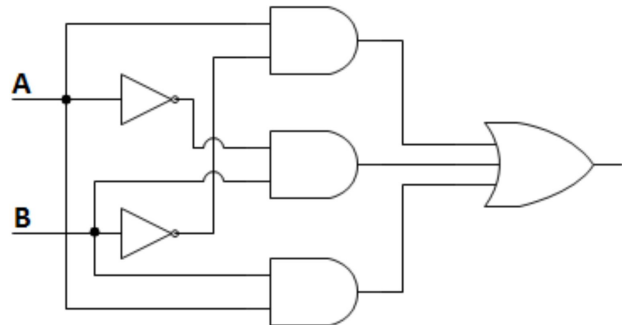soal 3

catatan soal : Pengetahuan dasar tentang materi masih kurang.  
14-31-54/2020-09-18

berapa output dari rangkaian pada gambar tersebut  
jika A = 1 dan B = 0



jawaban

kunci jawaban

skor

skor  
(guru)

asdasd

1

0

kata kunci

1

