

Nama : Arie Dwi Kusuma

NIS : 123456

Kode Soal : ZSM37

Matauji : percobaan-#32-raw koreksi-Rkoreksi-variable zoom-navigasi soal baru- struktur soal-Topik@Ujian dasar elektronika kelas X


Total Nilai : 0

### soal 1

catatan soal : Pengetahuan dasar tentang materi masih kurang.

20-39-26/2020-09-18

jelaskan pengertian gerbang logika

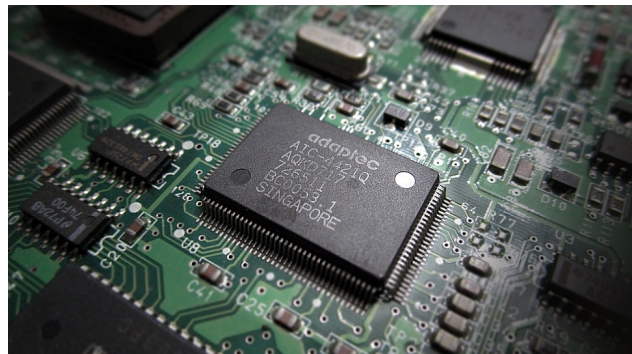

jawaban

kunci jawaban

skor

skor  
(guru)

gerbang logika adalah sebuah entitas untuk melakukan pengolahan input bilangan biner yang menggunakan teori matematika boolean.








0

kata kunci  
input,biner,boolean,matematika,  
output
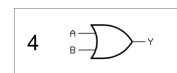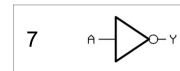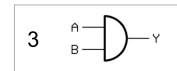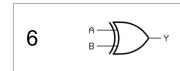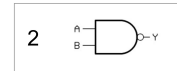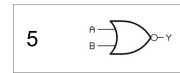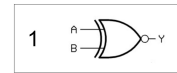
## soal 2

catatan soal : Pengetahuan dasar tentang materi masih kurang.  
20-39-26/2020-09-18

jelaskan identitas dari gerbang logika nomor 4 yang tertera pada gambar. Format jawawaban = nama gerbang,  $A/B=Y$ , $A/B=Y$ , $A/B=Y$ ,dst.



jawaban

kunci jawaban

skor

skor  
(guru)

gerbang OR,  
 $0/0=0,0/1=1,1/0=1,1/1=1$


0

kata kunci  
OR, $0/0=0,0/1=1,1/0=1,1/1=1$

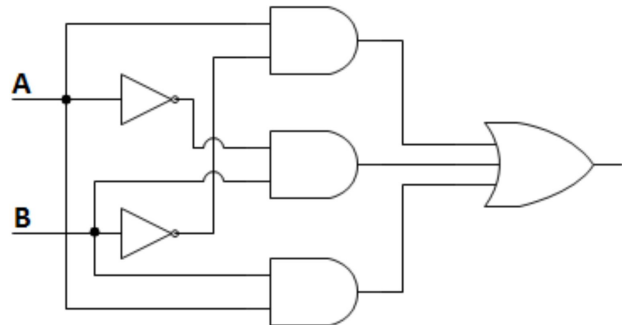soal 3

catatan soal : Pengetahuan dasar tentang materi masih kurang.  
20-39-26/2020-09-18

berapa output dari rangkaian pada gambar tersebut  
jika  $A = 0$  dan  $B = 1$



jawaban

kunci jawaban

skor

skor  
(guru)

1

0

kata kunci

1

