

jelaskan identitas dari gerbang logika nomor 7 yang tertera pada gambar. Format jawaban = nama gerbang, A/B=Y, A=Y, dst.



jawaban	kunci jawaban	skor	skor (guru)
not,0=1	gerbang NOT, 0=1,1=0 kata kunci NOT,0=1,1=0	75.833 33333 3333	

jelaskan pengertian gerbang logika



jawaban

kunci jawaban

skor

skor
(guru)

<p>komponen yang bekerjanya berdasar matematika boolean</p>	<p>gerbang logika adalah sebuah entitas untuk melakukan pengolahan input bilangan biner yang menggunakan teori matematika boolean.</p> <p>kata kunci input,biner,boolean,matematika, output</p>	<p>51.563 31168 8312</p>	
---	---	----------------------------------	--

jelaskan pengertian gerbang logika



jawaban




kunci jawaban

skor

skor
(guru)




<p>komponen yang bekerjanya berdasar nilai logika boolean</p>	<p>gerbang logika adalah sebuah entitas untuk melakukan pengolahan input bilangan biner yang menggunakan teori matematika boolean.</p> <p>kata kunci input,biner,boolean,matematika, output</p>	<p>37.890 09740 2597</p>	
---	---	----------------------------------	--

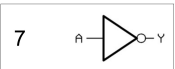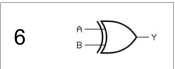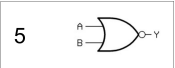jelaskan identitas dari gerbang logika nomor 2 yang tertera pada gambar. Format jawawaban = nama gerbang, A/B=Y,A/B=Y,A/B=Y,dst.






jawaban	kunci jawaban	skor	skor (guru)
and, 1/1=1, 0/0=0, 0/1=0, 1/0=0	gerbang NAND, 0/0=1,0/1=1,1/0=1,1/1=0 kata kunci NAND,0/0=1,0/1=1,1/0=1,1/1=0	78.159 52380 9524	

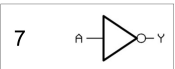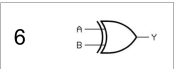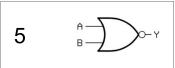jika kalian dihadapkan dengan adik kelas yang bertanya tentang cara kerja gerbang NOT, bagaimana kalian menjelaskan cara kerja gerbang tersebut secara simpel agar mudah dimengerti oleh adik kelasmu.



jawaban	kunci jawaban	skor	skor (guru)
	<p>gerbang NOT menggunakan sistem invert atau membalik masukan.</p> <p>kata kunci NOT, membalik, invert</p>	0	

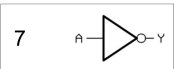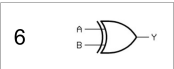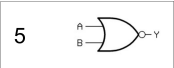jelaskan identitas dari gerbang logika nomor 5 yang tertera pada gambar. Format jawawaban = nama gerbang, A/B=Y,A/B=Y,A/B=Y,dst.



jawaban	kunci jawaban	skor	skor (guru)
	<p>gerbang NOR, 0/0=1,0/1=0,1/0=0,1/1=0</p> <p>kata kunci NOR,0/0=1,0/1=0,1/0=0,1/1=0</p>	0	

jelaskan identitas dari gerbang logika nomor 6 yang tertera pada gambar. Format jawawaban = nama gerbang, A/B=Y,A/B=Y,A/B=Y,dst.



jawaban	kunci jawaban	skor	skor (guru)
	<p>gerbang X/OR,</p> <p>0/0=0,0/1=1,1/0=1,1/1=0</p> <p>kata kunci</p> <p>XOR,0/0=0,0/1=1,1/0=1,1/1=0</p>	0	

berapa output dari rangkaian pada gambar tersebut
jika A = 1 dan B = 0



jawaban

kunci jawaban

skor

skor
(guru)

	1	0	
	kata kunci		
	1		

berapa output dari rangkaian pada gambar tersebut
jika A = 1 dan B = 1



jawaban

kunci jawaban

skor

skor
(guru)

	1	0	
	kata kunci 1		

berapa output dari rangkaian pada gambar tersebut
jika A = 1 dan B = 1



jawaban

kunci jawaban

skor

skor
(guru)

	1	0	
	kata kunci 1		

