

Nama : Arie Dwi Kusuma

NIS : 123456

Kode Soal : ZSM37








Mata uji : percobaan-#32-raw koreksi-Rkoreksi-variable zoom-navigasi soal baru- struktur soal-Topik@Ujian dasar elektronika kelas X

Total Nilai : 0

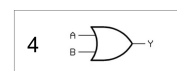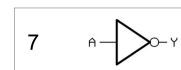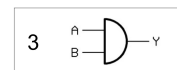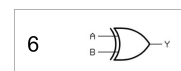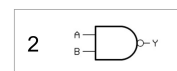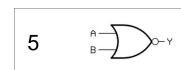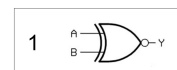soal 1

catatan soal : Pengetahuan dasar tentang materi masih kurang.
20-43-08/2020-09-18

jelaskan identitas dari gerbang logika nomor 3 yang tertera pada gambar. Format jawaban = nama gerbang, $A/B=Y$, $A/B=Y$, $A/B=Y$, dst.



jawaban

kunci jawaban

skor

skor
(guru)

gerbang AND,
 $0/0=0, 0/1=0, 1/0=0, 1/1=1$








0

kata kunci
AND, $0/0=0, 0/1=0, 1/0=0, 1/1=1$

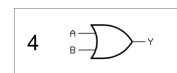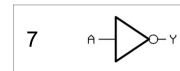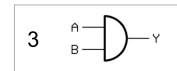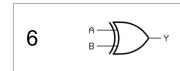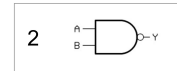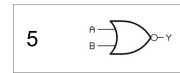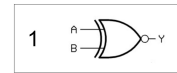soal 2

catatan soal : Pengetahuan dasar tentang materi masih kurang.
20-43-08/2020-09-18

jelaskan identitas dari gerbang logika nomor 4 yang tertera pada gambar. Format jawawaban = nama gerbang, $A/B=Y$, $A/B=Y$, $A/B=Y$,dst.



jawaban

kunci jawaban

skor

skor
(guru)

gerbang OR,
 $0/0=0,0/1=1,1/0=1,1/1=1$








0

kata kunci
OR, $0/0=0,0/1=1,1/0=1,1/1=1$

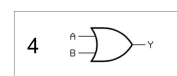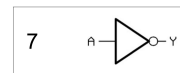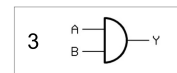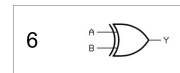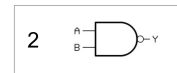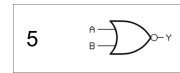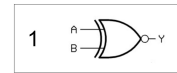soal 3

catatan soal : Pengetahuan dasar tentang materi masih kurang.
20-43-08/2020-09-18

jelaskan identitas dari gerbang logika nomor 1 yang tertera pada gambar. Format jawawaban = nama gerbang, $A/B=Y$, $A/B=Y$, $A/B=Y$,dst.



jawaban

kunci jawaban

skor

skor
(guru)

gerbang X/NOR,
 $0/0=1, 0/1=0, 1/0=0, 1/1=1$

0

kata kunci
XNOR, $0/0=1, 0/1=0, 1/0=0, 1/1=1$

